

Micro - Processor Assignment 1

146256 - SINGH SEHMI - ICS3C

Solution: using a 3-to-8 decoder:

Address Lines $\rightarrow (A_0, A_1, A_2)$

Outputs $\rightarrow (Y_0, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5, Y_6, Y_7)$

To get Port Addresses:

D	Address	Port	where: Port 0	
0	000	0	Port 0	Input Ports
1	001	1	Port 1	
2	010	2	Port 2	
3	011	3	Port 3	
4	100	4	Port 4	Output Ports
5	101	5	Port 5	
6	110	6	Port 6	
7	111	7	Port 7	

Connecting Output \rightarrow Port:

$Y_0 \rightarrow$ Port 0 (Input) $Y_4 \rightarrow$ Port 4 (Output)

$Y_1 \rightarrow$ Port 1 (Input) $Y_5 \rightarrow$ Port 5 (Output)

$Y_2 \rightarrow$ Port 2 (Input) $Y_6 \rightarrow$ Port 6 (Output)

$Y_3 \rightarrow$ Port 3 (Input) $Y_7 \rightarrow$ Port 7 (Output)

Diagram:

